18. B

组合逻辑元件（操作元件）不含存储信号的记忆单元，任何时刻产生的输出仅取决于当前的输入，加法器、算术逻辑单元（ALU）、译码器、多路选择器、三态门等都属于操作元件。时序逻辑元件（状态元件）包含存储信号的记忆单元，各类寄存器和存储器，如通用寄存器组、程序计数器、状态/移位/暂存/锁存寄存器等，都属于状态元件。